



UNIVERSITÀ DI PISA

**Progettazione di un ricevitore CDMA
attraverso il linguaggio di descrizione
dell' hardware VHDL**

Studente:
Antonio
Rasulo

INTRODUZIONE:

L'architettura descrive un ricevitore CDMA. Il protocollo CDMA è un protocollo ad accesso multiplo di canale, cioè consente a più utenti di accedere al canale condiviso tra gli utenti stessi. In trasmissione, vengono create un numero di repliche del simbolo che l'utente vuole trasmettere pari allo spreading factor; successivamente le repliche vengono moltiplicate per un' opportuna parola di codice, detta chip. Ciascun utente ha un codice diverso ed i codici sono ortogonali fra di loro. Ciascun bit del codice può valere 1 o -1. In ricezione il segnale ricevuto, chiamato codeword, è costituito dalla somma vettoriale dei segnali trasmessi da ciascun utente. L'estrazione del simbolo trasmesso avviene moltiplicando la codeword con il codice associato, sommando i bit ottenuti dalla moltiplicazione e successivamente dividendo per lo spreading factor.

UTILIZZO:

Nell'ambito delle telecomunicazioni il protocollo CDMA è uno dei più diffusi nelle reti wireless.

ARCHITETTURA:

L'architettura ha 4 ingressi ed un' uscita.

PORTE:

- Chipstream (I): è la parola di codice che va moltiplicata per il segnale informativo ricevuto;
- Codeword (I): è il segnale informativo che viene ricevuto;
- Clk_r (I): è il segnale di clock;
- Reset_r (I): è il segnale di reset;
- Bitstream (O): mi dice quale simbolo è stato trasmesso.


BLOCCHI:

L'architettura è principalmente formata dai seguenti blocchi:

- Moltiplicazione: lo scopo di questo blocco è quello di andare a moltiplicare il chipstream con la codeword;
- Counter: questo blocco somma i vettori ottenuti dalla moltiplicazione della codeword con il chipstream. Questo blocco è a sua volta formato dai blocchi RippleCarryAdder e DFC;
- Divider: divide per lo spreading factor il valore del segnale ricevuto in ingresso;
- DFC: registri, portano l'ingresso in uscita dopo un periodo di clock. Nell'architettura ci sono 6 registri, di cui uno all'interno del Counter.

Nel caso in cui il reset valga uno tutti i blocchi hanno come segnale di uscita zero.

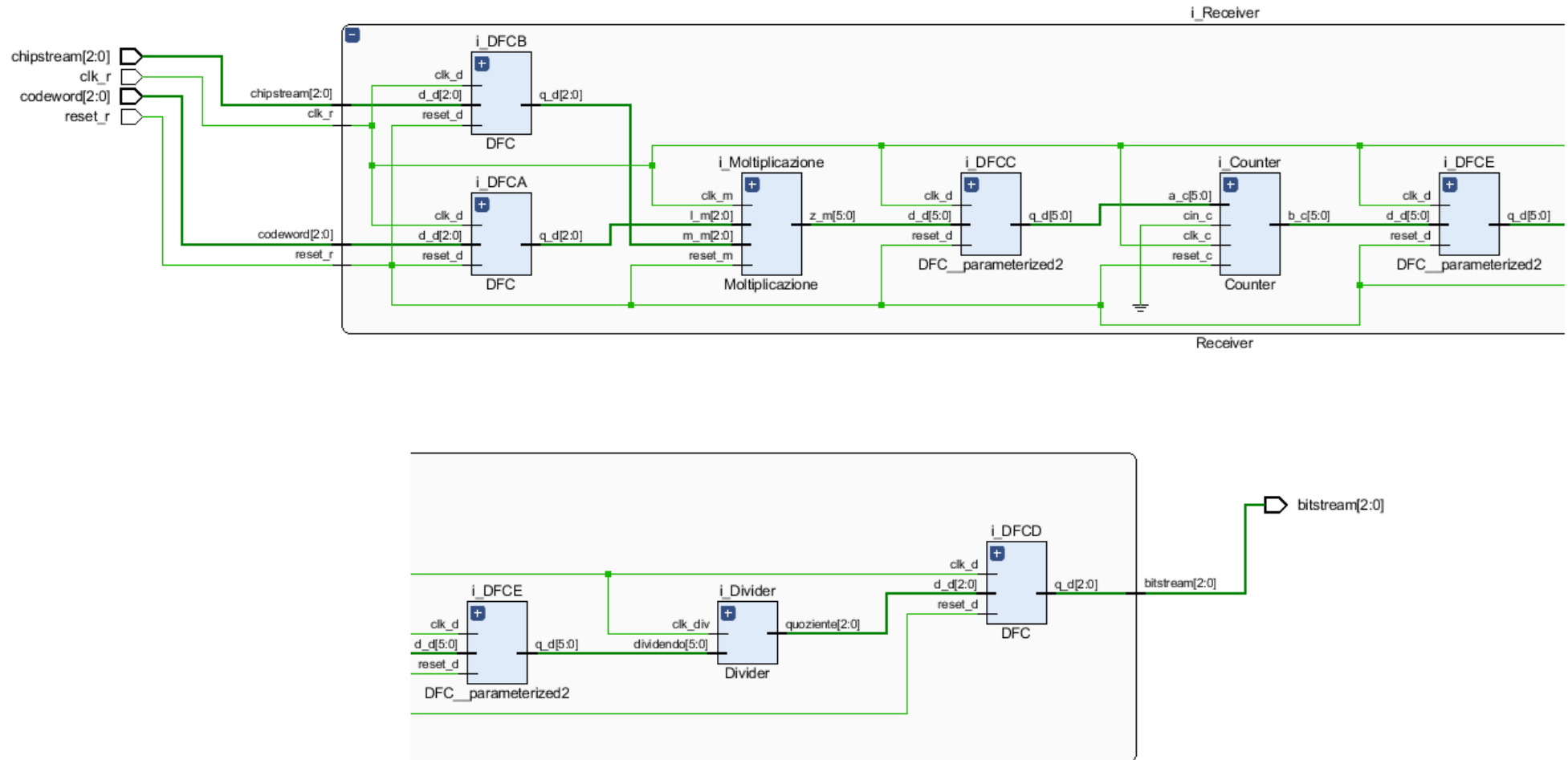Schematico dell'analisi register transfer level (RTL)



Codici VHDL

Ricevitore

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity Receiver is                                --Descrizione dell'architettura del ricevitore CDMA
    generic (
        Nbit : positive:= 3;
        Nbit_c: positive:=6
    );
    port (
        codeword : in std_logic_vector(Nbit-1 downto 0);    -- Porta di ingresso che riceve il segnale informativo
        bitstream : out std_logic_vector(Nbit-1 downto 0);   -- Porta di uscita che dice quale simbolo è stato ricevuto
        chipstream : in std_logic_vector(Nbit-1 downto 0);   -- È la parola di codice
        reset_r : in std_logic;                               -- Porta di ingresso per il reset
        clk_r : in std_logic                                 -- Porta di ingresso per il clock
    );
end Receiver;

architecture Struct of Receiver is

    signal s_cin: std_logic:='0';                          -- Segnale usato per mettere il carry di ingresso del counter a massa
    signal s_cout: std_logic:='0';                          -- Segnale usato per mettere il carry di uscita del counter a massa
    signal s_qa: std_logic_vector (Nbit-1 downto 0);        -- Segnale usato per collegare l'uscita del registro DFCA all'ingresso del moltiplicatore
    signal s_qb: std_logic_vector (Nbit-1 downto 0);        -- Segnale usato per collegare l'uscita del registro DFCA all'ingresso del moltiplicatore
    signal s_dc: std_logic_vector (Nbit_c-1 downto 0);      -- Segnale usato per collegare l'uscita del moltiplicatore all'ingresso del registro DFCC
    signal s_qc: std_logic_vector (Nbit_c-1 downto 0);      -- Segnale usato per collegare l'uscita del registro DFCC all'ingresso del contatore
    signal s_de: std_logic_vector (Nbit_c-1 downto 0);      -- Segnale usato per collegare l'uscita del contatore all'ingresso del registro DFCE
    signal s_qe: std_logic_vector(Nbit_c-1 downto 0);        -- Segnale usato per collegare l'uscita del registro DFCE all'ingresso del divisore
    signal s_dd: std_logic_vector (Nbit-1 downto 0);        -- Segnale usato per collegare l'uscita del divisore all'ingresso del registro DFCD
    signal s_qd: std_logic_vector (Nbit-1 downto 0);        -- Segnale in uscita al DFCD
```

```

component Moltiplicazione                                -- Richiamo del componente moltiplicazione
generic (Nbit : positive:= 3);
port (
    clk_m      : in std_logic;                                -- Segnale di clock
    l_m        : in std_logic_vector (Nbit-1 downto 0); -- Operando della moltiplicazione
    m_m        : in std_logic_vector (Nbit-1 downto 0); -- Operando della moltiplicazione
    z_m        : out std_logic_vector((Nbit-1)*2+1 downto 0); -- Risultato della moltiplicazione
    reset_m    : in std_logic                                -- Porta di ingresso reset
);
end component;

component DFC                                             -- Richiamo del registro
generic (Nbit : positive:=3);
port (
    clk_d : in std_logic ;                                -- Segnale di clock
    reset_d : in std_logic ;                                -- Porta di ingresso reset
    d_d : in std_logic_vector(Nbit-1 downto 0) ;          -- Ingresso
    q_d : out std_logic_vector(Nbit-1 downto 0)           -- Uscita
);
end component;

component Divider                                         -- Richiamo del componente Divider
generic (
    Nbit : positive:=3;
    Nbit_c : positive:=6
);
port (
    dividendo: in std_logic_vector (Nbit_c-1 downto 0); -- Operando della divisione
    quoziente: out std_logic_vector (Nbit-1 downto 0);  -- Risultato della divisione
    clk_div: in std_logic                                -- Segnale di clock
);
end component;

```

```

component Counter                                     -- Richiamo del componente Counter
generic (Nbit_c :positive:=6);
port (
    a_c : in std_logic_vector (Nbit_c-1 downto 0) ; -- Ingresso del contatore
    b_c : out std_logic_vector(Nbit_c-1 downto 0) ; -- Uscita del contatore
    cin_c : in std_logic;                             -- Carry in del contatore
    reset_c : in std_logic;                             -- Porta di ingresso reset
    clk_c : in std_logic;                             -- Porta di ingresso per il clock
    cout_c : out std_logic                             -- Carry out del contatore
);
end component;
begin

    i_Moltiplicazione: Moltiplicazione                -- Definizione del blocco usato per la moltiplicazione
    generic map(Nbit=>Nbit)
    port map(
        clk_m => clk_r,
        l_m => s_qa,
        m_m => s_qb,
        z_m => s_dc,
        reset_m => reset_r
    );

    i_DFCA: DFC                                        -- Definizione di uno dei due registri in ingresso al moltiplicatore
    generic map (Nbit=>Nbit)
    port map(
        d_d => codeword,
        clk_d => clk_r,
        reset_d => reset_r,
        q_d => s_qa
    );

```

```

i_DFCB: DFC
    generic map (Nbit=>Nbit)
    port map(
        d_d => chipstream,
        clk_d => clk_r,
        reset_d => reset_r,
        q_d => s_qb
    );

i_DFCC: DFC
    generic map (Nbit=>Nbit_c)
    port map(
        d_d => s_dc,
        clk_d => clk_r,
        reset_d => reset_r,
        q_d => s_qc
    );

i_DFCD: DFC
    generic map (Nbit=>Nbit)
    port map(
        d_d => s_dd,
        clk_d => clk_r,
        reset_d => reset_r,
        q_d => s_qd
    );

```

-- Definizione di uno dei due registri in ingresso al moltiplicatore

-- Definizione dei collegamenti

-- Definizione del registro fra l'uscita del moltiplicatore e l'ingresso del contatore

-- Definizione dei collegamenti

-- Definizione del registro fra l'uscita del blocco divisore e l'uscita del ricevitore

-- Definizione dei collegamenti

```

i_DFCE: DFC
    generic map (Nbit=>Nbit_c)
    port map(
        d_d => s_de,
        clk_d => clk_r,
        reset_d => reset_r,
        q_d => s_qe
    );

i_Counter: Counter
    generic map (Nbit_c=>Nbit_c)
    port map(
        a_c => s_qc,
        b_c => s_de,
        cin_c => s_cin,
        reset_c => reset_r,
        clk_c => clk_r,
        cout_c => s_cout
    );

i_Divider: Divider
    generic map (
        Nbit => Nbit,
        Nbit_c => Nbit_c
    )
    port map(
        dividendo => s_qe,
        quoziente => s_dd,
        clk_div => clk_r
    );

bitstream <= s_qd;

```

-- Definizione del registro posto fra l'uscita del contatore e l'ingresso del divisore

-- Definizione dei collegamenti

-- Definizione del contatore

-- Definizione dei collegamenti

-- Definizione del divisore

-- Definizione dei collegamenti

-- Uscita del ricevitore

end Struct;

Moltiplicatore

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;      -- Questa libreria mi consente di fare il prodotto fra vettori
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity Moltiplicazione is
    generic (Nbit : positive:= 3);
    port (
        clk_m      : in std_logic;
        l_m        : in std_logic_vector (Nbit-1 downto 0);
        m_m        : in std_logic_vector (Nbit-1 downto 0);
        z_m        : out std_logic_vector((Nbit-1)*2+1 downto 0);
        reset_m    : in std_logic
    );
end Moltiplicazione;

architecture rtl of Moltiplicazione is
begin

    Moltiplicazione_p: process(clk_m,reset_m)                -- Se clk_m e/o reset_m cambiano allora il process viene attivato
    --variable product  : std_logic_vector((Nbit-1)*2+1 downto 0);
    begin
        if (reset_m= '1') then                                -- Se reset_m è pari a '1' l'uscita del moltiplicatore è '0'
            z_m<=(others=>'0');

        elsif (clk_m'event and clk_m='1') then                -- altrimenti se c'è un fronte di salita del clock
            z_m<=l_m*m_m;                                       -- l' uscita è il prodotto dei vettori in ingresso
        end if;
    end process Moltiplicazione_p;
```

Contatore

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Counter is
    generic (Nbit_c : positive:= 6);
    port (
        a_c : in std_logic_vector (Nbit_c-1 downto 0) ;
        b_c : out std_logic_vector(Nbit_c-1 downto 0) ;
        cin_c : in std_logic;
        reset_c : in std_logic;
        clk_c : in std_logic;
        cout_c : out std_logic
    );
end Counter;

architecture Struct of Counter is
    signal s_s :std_logic_vector(Nbit_c-1 downto 0):=(others => '0');
    signal q_s :std_logic_vector(Nbit_c-1 downto 0):=(others => '0');

    component RippleCarryAdder
        generic (Nbit : positive:= 6) ;
        port (
            a_rca : in std_logic_vector(Nbit-1 downto 0) ;
            b_rca : in std_logic_vector(Nbit-1 downto 0) ;
            cin_rca : in std_logic ;
            s_rca : out std_logic_vector (Nbit-1 downto 0) ;
            cout_rca : out std_logic;
            reset_rca: in std_logic
        );
    end component;

    --Descrizione dell'architettura del contatore
    -- Vettore in ingresso al contatore, si vuole ottenere la somma dei suoi elementi
    -- Vettore in uscita al contatore che contiene i risultati delle somme
    -- Carry in in ingresso al contatore
    -- Porta per il reset del contatore
    -- Porta per il segnale di clock
    -- Carry out in uscita al contatore

    -- Richiamo del componente ripple carry adder
    -- Porta di ingresso per uno dei due operandi della somma
    -- Porta di ingresso per uno dei due operandi della somma
    -- Porta per il carry in del ripple carry adder
    -- Porta di uscita per il risultato della somma
    -- Porta per il carry out del ripple carry adder
    -- Porta di ingresso per il reset
```

```

component DFC
    generic (Nbit : positive:=6);
    port (
        clk_d : in std_logic ;
        reset_d : in std_logic ;
        d_d : in std_logic_vector(Nbit-1 downto 0) ;
        q_d : out std_logic_vector(Nbit-1 downto 0)
    );
end component;

begin
    i_RCA: RippleCarryAdder
        generic map(Nbit=>Nbit_c)
        port map(
            a_rca => a_c,
            b_rca => q_s,
            cin_rca => cin_c,
            s_rca => s_s,
            cout_rca => cout_c,
            reset_rca => reset_c
        );
    i_DFC: DFC
        generic map(Nbit=>Nbit_c)
        port map(
            clk_d => clk_c,
            reset_d => reset_c,
            d_d => s_s,
            q_d => q_s
        );
    b_c <= q_s;
end Struct;

```

Ripple Carry Adder

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity RippleCarryAdder is
    generic (Nbit : positive := 6);
    port (
        a_rca : in std_logic_vector (Nbit-1 downto 0) ;
        b_rca : in std_logic_vector (Nbit-1 downto 0) ;
        cin_rca : in std_logic ;
        s_rca : out std_logic_vector (Nbit-1 downto 0);
        cout_rca : out std_logic;
        reset_rca : in std_logic
    );
end RippleCarryAdder;
architecture beh of RippleCarryAdder is
begin
    combinational_p: process(a_rca,b_rca,cin_rca,reset_rca)
        variable c : std_logic_vector (Nbit+1 downto 0);
    begin
        if (reset_rca='1') then
            s_rca<=(others=>'0');
        else
            c(0) := cin_rca;
            for i in 0 to Nbit-1 loop
                s_rca(i) <= a_rca(i) xor b_rca(i) xor c(i);
                c(i+1) := (a_rca(i) and b_rca(i)) or (a_rca(i) and c(i)) or (b_rca(i) and c(i));
            end loop;
            cout_rca <= c(Nbit);
        end if;
    end process combinational_p;
end beh;
```

-- Descrizione dell'architettura del RippleCarryAdder

-- Il process viene attivato se uno o più degli elementi nella sensitivity list cambia

-- Definizione della variabile di supporto c

-- Se il reset vale '1' l'uscita del ripple carry adder viene impostata a '0'

-- il bit meno significativo di c assume il valore del carry in

-- vengono usate le formule del ripple carry adder secondo cui

-- $S(i) = P(i) \text{ xor } C(i)$ dove $P(i) = A(i) \text{ xor } B(i)$

-- $C(i+1) = A(i) \text{ and } B(i) \text{ or } A(i) \text{ and } C(i) \text{ or } B(i) \text{ and } C(i)$

-- il bit più significativo di c è il carry out del ripple carry adder

DFC

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity DFC is
    generic (Nbit : positive := 3) ;
    port (
        clk_d      : in std_logic;
        reset_d    : in std_logic;
        d_d        : in std_logic_vector (Nbit-1 downto 0) ;
        q_d        : out std_logic_vector (Nbit-1 downto 0) := (others => '0')
    );
end DFC;

architecture rtl of DFC is
begin
    dfc_p: process(reset_d, clk_d)
    begin
        if reset_d='1' then
            q_d <= ( others => '0' );
        elsif (clk_d'event and clk_d='1') then
            q_d <= d_d;
        end if;
    end process dfc_p;
end rtl;
```

-- Descrizione dell'architettura del registro

-- Porta di ingresso per il clock

-- Porta di ingresso per il reset

-- Porta di ingresso per il dato informativo

-- Porta di uscita per il dato informativo

-- Se clk_d e/o reset_d cambia il processo viene attivato

-- Se il reset_d è pari a '1' l'uscita del registro è il vettore nullo

-- altrimenti se c'è stato un fronte di salita del clock

-- porta l'ingresso in uscita

Divisore

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity Divider is
    generic (
        Nbit : positive := 10;
        Nbit_c: positive := 10
    );
    port (
        dividendo: in std_logic_vector (Nbit_c-1 downto 0);
        quoziente: out std_logic_vector (Nbit-1 downto 0);
        clk_div: in std_logic
    );
end Divider;
architecture beh of Divider is
    constant divisore: integer := 16; -- Spreading factor
begin
    Divider_p: process(clk_div, dividendo)
        variable input_div: integer;
        variable output_quo: integer;
        variable cont: integer := 0; -- Contatore per il numero di cicli di clock
    begin
        if (clk_div'event and clk_div='1') then -- In presenza di un fronte di clock positivo
            input_div := to_integer(unsigned(dividendo)); -- Dividendo viene convertito in un intero senza segno
            output_quo := input_div / divisore; -- Si divide il valore del segnale in ingresso per lo spreading factor
            cont := cont + 1; -- Il contatore incrementa
            if (cont = 24) then -- Se ci sono stati 24 cicli di clock viene fornito il risultato della divisione in uscita
                quoziente <= std_logic_vector(to_unsigned(output_quo, quoziente'length));
            else
                quoziente <= (others => '0');
            end if;
        end if;
    end process Divider_p;
end beh;
```

Testbench e risultati delle simulazioni

La parte iniziale dei testbench è uguale per tutte le simulazioni, naturalmente ciò che cambiano sono gli ingressi che vengono dati al ricevitore CDMA. Quindi di seguito verrà riportata solo una volta la parte iniziale del testbench. Nelle simulazioni si è supposto che il numero di utenti sia due: all'utente 0 è associato il codice $c_0=1111111111111111$ mentre all'utente 1 è associato il codice $c_1=1-11-111-1-1111-1-1-1-11$.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity Receiver_tb is
end Receiver_tb;

architecture beh of Receiver_tb is

    constant clk_period : time := 100 ns;
    constant Nbit : positive := 3;
    constant Nbit_c : positive := 6;

    component Receiver
    generic (
        Nbit : positive:= 3;
        Nbit_c: positive:=6
    );
    port (
        codeword : in std_logic_vector(Nbit-1 downto 0);
        bitstream : out std_logic_vector(Nbit-1 downto 0);
        chipstream : in std_logic_vector(Nbit-1 downto 0);
        reset_r : in std_logic;
        clk_r : in std_logic
    );
end component;
```

Simulazione #1

```
begin
    clk_ext <= not clk_ext after clk_period/2 when testing else '0';

    dut: Receiver
    generic map (
        Nbit_c => Nbit_c,
        Nbit => Nbit
    )
    port map(
        codeword => codeword_ext,
        bitstream => bitstream_ext,
        chipstream => chipstream_ext,
        reset_r => reset_ext,
        clk_r => clk_ext
    );

    stimulus : process
    begin

        reset_ext <= '1';
        wait until rising_edge(clk_ext);
        reset_ext <= '0';
        wait until rising_edge(clk_ext);
        codeword_ext <= "001";
        chipstream_ext <= "001";
        wait until rising_edge(clk_ext);
        codeword_ext <= "001";
        chipstream_ext <= "111";
        wait until rising_edge(clk_ext);
        codeword_ext <= "001";
        chipstream_ext <= "001";
        wait until rising_edge(clk_ext);
        codeword_ext <= "001";
        chipstream_ext <= "111";
        wait until rising_edge(clk_ext);
        codeword_ext <= "001";
        chipstream_ext <= "001";
        wait until rising_edge(clk_ext);
        codeword_ext <= "001";
        chipstream_ext <= "111";
        wait until rising_edge(clk_ext);
        codeword_ext <= "001";
        chipstream_ext <= "111";
    end process;
end;
```




```

wait until rising_edge(clk_ext);
codeword_ext <= "001";
chipstream_ext <= "001";
wait until rising_edge(clk_ext);
codeword_ext <= "001";
chipstream_ext <= "001";
wait until rising_edge(clk_ext);
codeword_ext <= "001";
chipstream_ext <= "001";
wait until rising_edge(clk_ext);
codeword_ext <= "001";
chipstream_ext <= "111";
wait until rising_edge(clk_ext);
codeword_ext <= "001";
chipstream_ext <= "111";
wait until rising_edge(clk_ext);
codeword_ext <= "001";
chipstream_ext <= "111";
wait until rising_edge(clk_ext);
codeword_ext <= "001";
chipstream_ext <= "111";
wait until rising_edge(clk_ext);
codeword_ext <= "001";
chipstream_ext <= "001";
wait for 1200 ns;
testing <= false;
end process;
end beh;

```

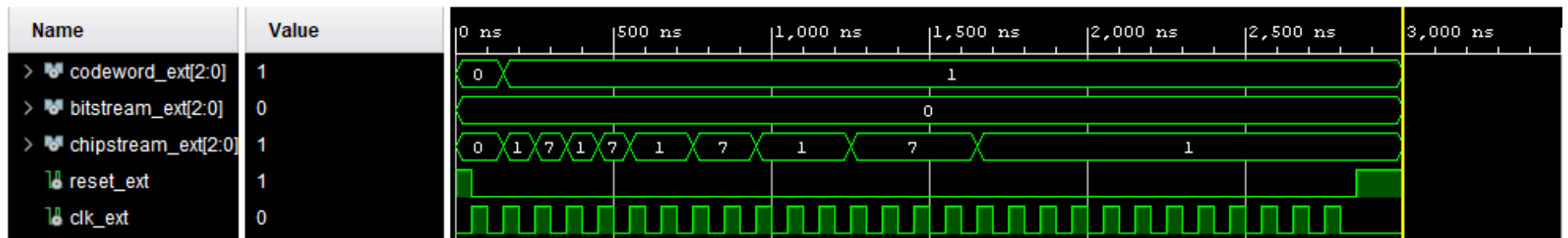In questa simulazione viene ricevuto il segnale (cioè la codeword) $a_1 \cdot c_0 + a_0 \cdot c_1$ dove $a_0 = 000$ e $a_1 = 001$ sono i simboli. Si è andato a moltiplicare il segnale per c_1 , così da ottenere in uscita il simbolo a_0 . Il ricevitore fornisce il simbolo dopo 24 periodi di clock.




Simulazione #2

```

stimulus : process
begin
    wait until rising_edge(clk_ext);
    codeword_ext <= "001";
    chipstream_ext <= "001";
    wait until rising_edge(clk_ext);
    codeword_ext <= "001";
    chipstream_ext <= "001";
    wait until rising_edge(clk_ext);
    codeword_ext <= "001";
    chipstream_ext <= "001";
    wait until rising_edge(clk_ext);
    codeword_ext <= "001";
    chipstream_ext <= "001";
    wait until rising_edge(clk_ext);
    codeword_ext <= "001";
    chipstream_ext <= "001";
    wait until rising_edge(clk_ext);
    codeword_ext <= "001";
    chipstream_ext <= "001";
    wait until rising_edge(clk_ext);
    codeword_ext <= "001";
    chipstream_ext <= "001";
    wait for 1200 ns;
    testing <= false;
end process;
end beh;

```

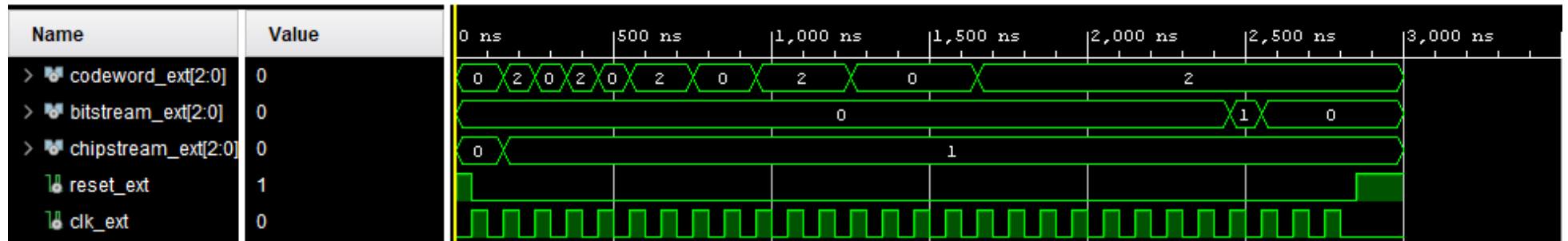

In questa simulazione viene ricevuto il segnale (cioè la codeword) $a_1 \cdot c_0 + a_0 \cdot c_1$ dove $a_0 = 000$ e $a_1 = 001$ sono i simboli. Si è andato a moltiplicare il segnale per c_0 , così da ottenere in uscita il simbolo a_1 . Il ricevitore fornisce il simbolo dopo 24 periodi di clock.

Simulazione #3

```
stimulus : process
begin


    reset_ext <= '1';
    wait until rising_edge(clk_ext);
    reset_ext <= '0';
    wait until rising_edge(clk_ext);
    codeword_ext <= "011";
    chipstream_ext <= "001";
    wait until rising_edge(clk_ext);
    codeword_ext <= "001";
    chipstream_ext <= "001";
    wait until rising_edge(clk_ext);
    codeword_ext <= "011";
    chipstream_ext <= "001";
    wait until rising_edge(clk_ext);
    codeword_ext <= "001";
    chipstream_ext <= "001";
    wait until rising_edge(clk_ext);
    codeword_ext <= "011";
    chipstream_ext <= "001";
    wait until rising_edge(clk_ext);
    codeword_ext <= "001";
    chipstream_ext <= "001";
    wait until rising_edge(clk_ext);
    codeword_ext <= "011";
    chipstream_ext <= "001";
    wait until rising_edge(clk_ext);
    codeword_ext <= "001";
    chipstream_ext <= "001";
```

```

wait until rising_edge(clk_ext);
codeword_ext <= "011";
chipstream_ext <= "001";
wait until rising_edge(clk_ext);
codeword_ext <= "011";
chipstream_ext <= "001";
wait until rising_edge(clk_ext);
codeword_ext <= "011";
chipstream_ext <= "001";
wait until rising_edge(clk_ext);
codeword_ext <= "001";
chipstream_ext <= "001";
wait until rising_edge(clk_ext);
codeword_ext <= "001";
chipstream_ext <= "001";
wait until rising_edge(clk_ext);
codeword_ext <= "001";
chipstream_ext <= "001";
wait until rising_edge(clk_ext);
codeword_ext <= "011";
chipstream_ext <= "001";
wait for 1200 ns;
testing <= false;
end process;
end beh;

```

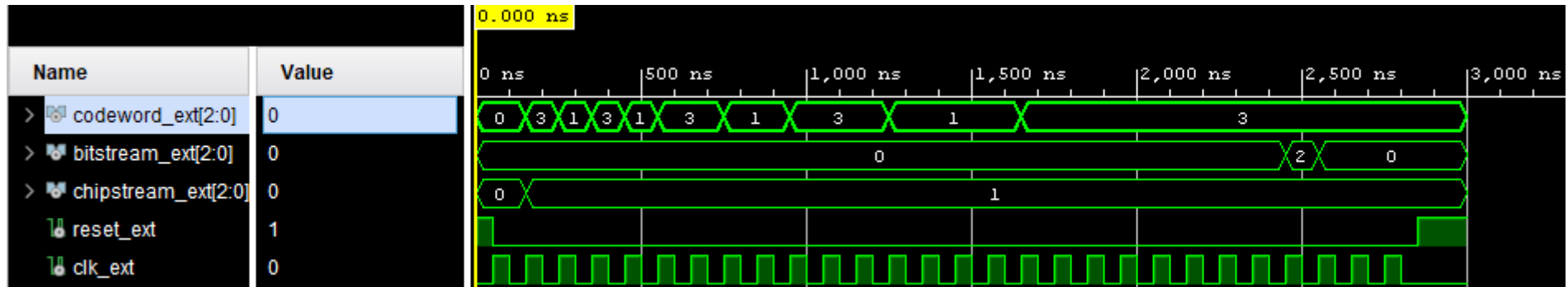In questa simulazione viene ricevuto il segnale (cioè la codeword) $a_0 \cdot c_0 + a_1 \cdot c_1$ dove $a_0 = 010$ e $a_1 = 001$ sono i simboli. Si è andato a moltiplicare il segnale per c_0 , così da ottenere in uscita il simbolo a_0 . Il ricevitore fornisce il simbolo dopo 24 periodi di clock.



Fase di Sintesi

Timing report

Design Timing Summary

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): 2,079 ns	Worst Hold Slack (WHS): 0,139 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 3,500 ns
Total Negative Slack (TNS): 0,000 ns	Total Hold Slack (THS): 0,000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0,000 ns
Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 56	Total Number of Endpoints: 56	Total Number of Endpoints: 63



All user specified timing constraints are met.

Fase di Implementazione

Risorse utilizzate

Name ¹	Slice LUTs (17600)	Bonded IOB (100)	BUFGCTRL (32)	Slice Registers (35200)	Slice (4400)	LUT as Logic (17600)
▼ CDMA	22	11	1	62	28	22
▼ i_Receiver (Receiver)	22	0	0		28	22
> i_Counter (Counter)	1	0	0		3	1
i_DFCA (DFC)	2	0	0		3	2
i_DFCEB (DFC_0)	1	0	0		2	1
i_DFCEC (DFC__para...	6	0	0		6	6
i_DFCEd (DFC_1)	0	0	0		1	0
i_DFCEe (DFC__para...	0	0	0		1	0
i_Divider (Divider)	9	0	0		22	9
i_Moltiplicazione (Mo...	3	0	0		4	3

Critical Path

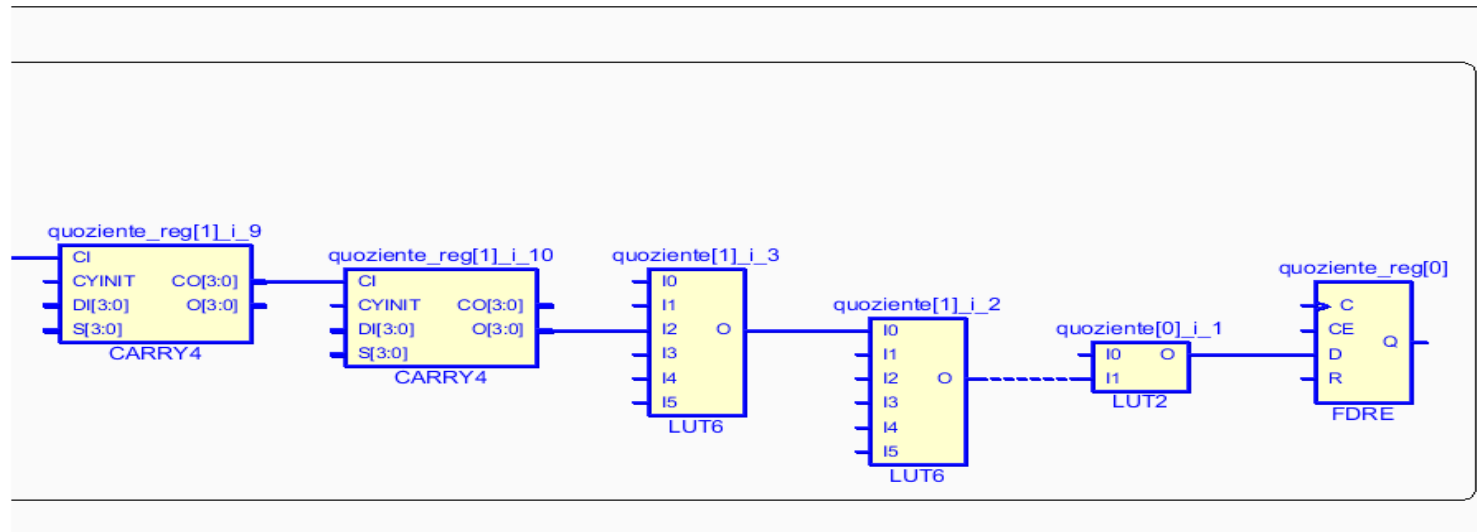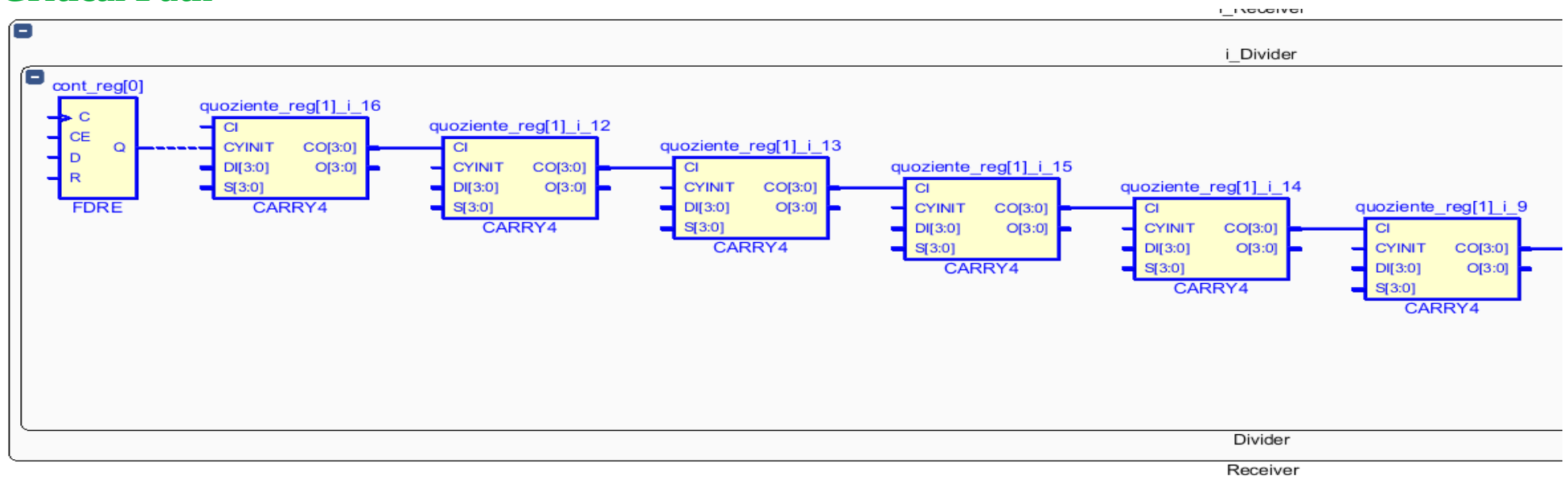

Design Timing Summary

Design Timing Summary

Setup

Worst Negative Slack (WNS): 2,624 ns
Total Negative Slack (TNS): 0,000 ns
Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 56

Hold

Worst Hold Slack (WHS): 0,131 ns
Total Hold Slack (THS): 0,000 ns
Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 56

Pulse Width

Worst Pulse Width Slack (WPWS): 3,500 ns
Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0,000 ns
Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 63

All user specified timing constraints are met.

Report sulla potenza dissipata


Summary

Power analysis from Implemented netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis.


Total On-Chip Power: 0.093 W
Design Power Budget: Not Specified
Power Budget Margin: N/A
Junction Temperature: 26,1°C
Thermal Margin: 58,9°C (5,0 W)
Effective θ_{JA} : 11,5°C/W
Power supplied to off-chip devices: 0 W
Confidence level: Low

[Launch Power Constraint Advisor](#) to find and fix invalid switching activity

On-Chip Power

 

Messaggi di warning

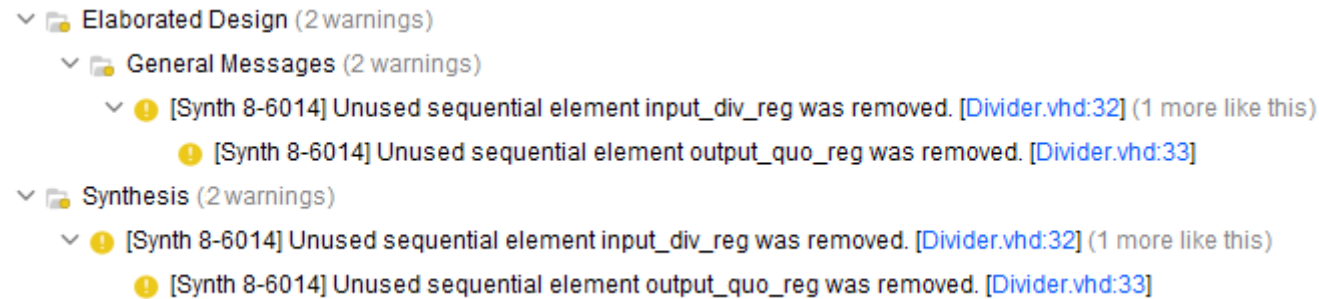

Questi messaggi di warning sono dovuti al fatto che durante la sintesi sono stati rimosse le variabili `input_div` e `output_quo` scritte nel codice del divisore. Queste variabili sono state usate per scrivere il codice in maniera più chiara per il progettista. Come è scritto nel codice del divisore:

```
if (clk_div'event and clk_div='1') then  
    input_div := to_integer(unsigned(dividendo));  
    output_quo := input_div / divisore;  
    cont:=cont+1;  
    if (cont=24) then  
        quoziente <= std_logic_vector(to_unsigned(output_quo, quoziente'length));  
    else  
        quoziente <= ( others=> '0');  
    end if;
```

Come poteva essere scritto il codice in modo da non far apparire i messaggi di warning:

```
if (clk_div'event and clk_div='1') then
    cont:=cont+1;
    if (cont=24) then
        quoziente <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(dividendo)) /
divisore, quoziente'length));
    else
        quoziente <= ( others=> '0');
    end if;
```

Si nota che il codice è più compatto ma di più difficile comprensione per il progettista.

Massima frequenza di lavoro

Il circuito non sta lavorando alla massima frequenza possibile perché il Worst Negative Slack, pari a 2.624 ns è positivo. La massima frequenza di lavoro è data da:

$$f_{\max} = 1/(t_{\text{clk}} - \text{slack}) = (10^9)/(100-2.624) \approx 10.27 \text{ MHz}$$